




---
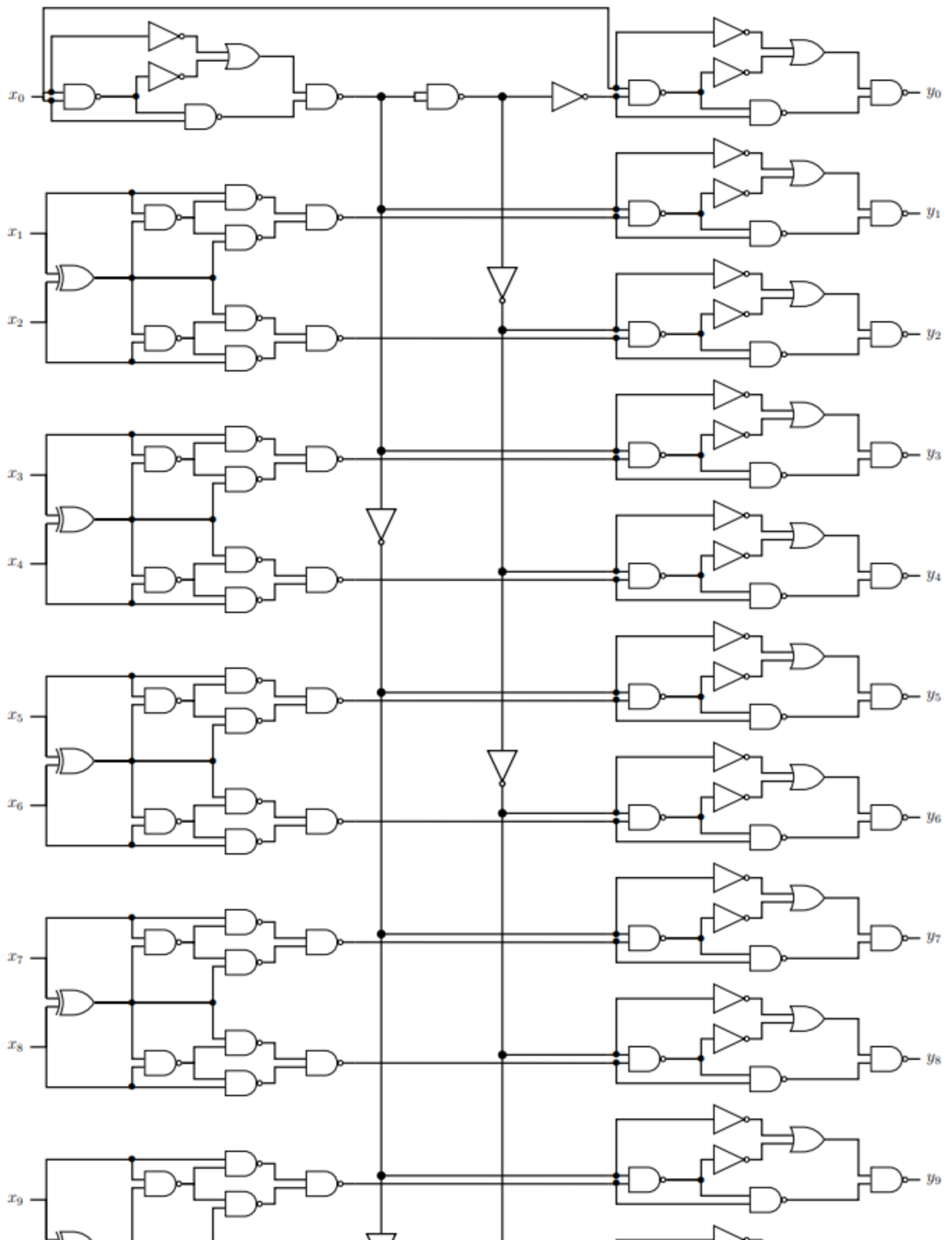
## FCSC 2020 - Quarantaine [Hardware 100]

Ce challenge est assez clair : on nous fournit un circuit logique à 40 bits d'entrée pour 40 bits de sortie (d'où le nom), le but est de trouver l'entrée pour laquelle la sortie sera 454088092903 en décimal.

Dans l'énoncé, il est aussi indiqué que  $f(19) = 581889079277$ , avec  $f$  la fonction sur les entiers associée au circuit.



## Premiers pas et idées abandonnées

Il y avait dans les challenges d'intro un challenge similaire, mais avec seulement 8 portes. Ayant résolu ce premier challenge à la main, je me voyais mal répliquer la

méthode pour les plus de 400 portes de ce challenge...


Ma première piste a été de chercher s'il existait une méthode pour reconnaître un circuit dans une image, afin d'utiliser un logiciel de simulation comme Logisim par exemple. Beaucoup de littérature scientifique existe à ce sujet, mais aucune implémentation rapidement utilisable...

J'ai donc rapidement pensé à coder moi-même un script de reconnaissance avec OpenCV et du template matching avant de là aussi rapidement abandonner cette piste : pour un challenge à 100 points, il devait y avoir une alternative plus simple.

Il était donc (enfin) temps de regarder plus près le circuit !
 
## Un circuit par bloc

Très rapidement, on se rend compte que ce circuit a beaucoup de blocs qui se répètent. Oublions pour le moment les entrées sorties aux extrêmes : les entrées sont toutes regroupées par bloc de 2, et uniquement reliées aux 2 sorties juste en face. Pour l'exemple, penchons nous sur les entrées  $x_1$  et  $x_2$ , et les sorties  $y_1$  et  $y_2$ , mais toutes les entrées sorties sont similaires (sauf les extrêmes  $x_0$ ,  $x_{39}$ ,  $y_0$  et  $y_{39}$ ).




Chaque bloc peut être découpé en sous blocs : | Bloc | Entrée | Sortie | | :———: | :———: | :———: | | A |  $x_1$  et  $x_2$  | 2 sorties, que l'on appellera  $a_1$  et  $a_2$  | | B | une seule entrée, fonction de  $x_0$  ou  $x_{39}$  | 2 sorties, que l'on appellera  $b_1$  et  $b_2$  | | C1 |  $a_1$  et  $a_2$  |  $y_1$  et  $y_2$  |

**Note** : le bloc B est légèrement différent à chaque fois, les portes NOT n'étant pas placées au même endroit
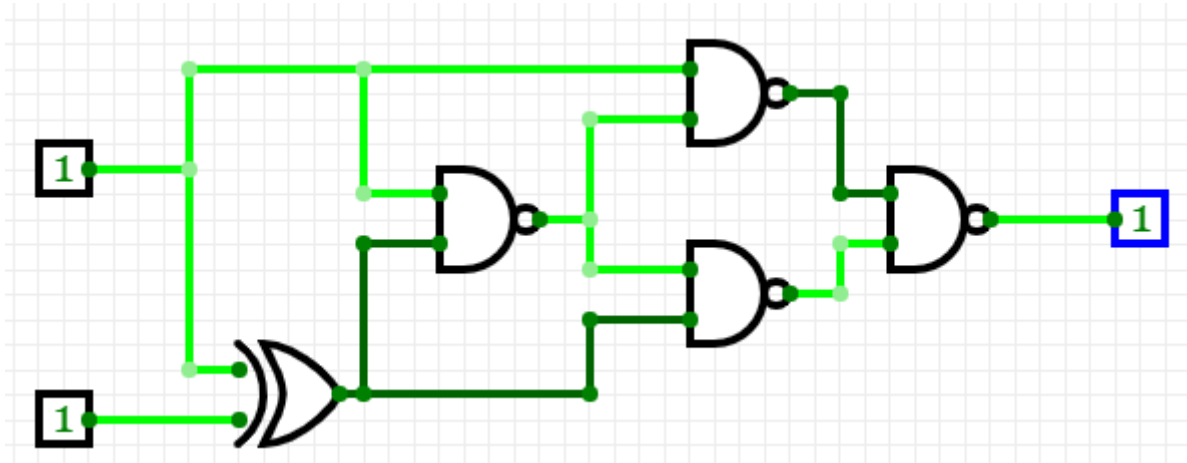
## Bloc A

La table de vérité de ce premier bloc peut être trouvée à la main. On peut même remarquer que ce bloc étant symétrique, si  $a_1 = A(x_1, x_2)$  alors  $a_2 = A(x_2, x_1)$ .

$x_1$ ), avec A la fonction booléenne associée au bloc A. On met tout ça dans circuitverse.org :



Ce qui nous donne le tableau de vérité suivant :

x1	x2	a1
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

On voit donc très rapidement que...  $a_1 = x_2$  ! On a aussi, par symétrie,  $a_2 = x_1$ .

## Bloc C


Ce bloc peut également être simplifié en trouvant sa table de vérité sur circuitverse ou tout autre logiciel de simulation :

a1	b1	y1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Là aussi, ce bloc peut être drastiquement simplifié, puisqu'il s'agit d'un simple XOR entre a1 et b1 ! Donc :  $y_1 = b_1 \oplus a_1 = b_1 \oplus x_2$
 
## Bloc B

Pour comprendre le bloc B, il faut s'intéresser à ce qu'il se passe aux extrémités du circuit.




Au premier coup d'oeil, on reconnaît 2 blocs XOR identiques au bloc C. On a donc immédiatement  $d0 = x0 \oplus x0 = 0$  ;  $d0$  est donc simplement un 0 quelque soit l'entrée !

Les 2 entrées du bloc B ne dépendent que de  $d0$ , et suivant les positions des portes NOT dans le bloc B,  $b1$  et  $b2$  seront soit  $d0$ , soit  $\neg d0$ , c'est-à-dire 0 ou 1 mais seront constants quelque soit l'entrée.

Le sous bloc rouge nous donne également  $y0 = d0 \oplus x0 = 0 \oplus x0 = x0$ .

 La même logique est appliquée au bloc de l'autre extrémité, à la différence (mesquine) que la dernière porte du bloc de gauche n'est pas un NAND mais un AND...



Les sorties reliées aux blocs B sont toujours des constantes, mais on a  $y39 = d39 \oplus x39 = 1 \oplus x39 = \neg x39$

## Résultat

Nous avons  $y1 = b1 \oplus x2$ , or on sait maintenant que  $b1$  est une constante. Donc quelque soit l'entrée, on aura  $y1 = 0 \oplus x2 = x2$  ou  $y1 = 1 \oplus x2 = \neg x2$ .

On pourrait retrouver toutes ces constantes  $b1, b2...$  à la main simplement en trouvant les positions des portes NOT, mais on a mieux : on peut très facilement les retrouver grâce à l'exemple fourni  $f(19) = 581889079277$  !

## Python à l'aide

## Trouver les constantes bi

Pour trouver les constantes, il nous faut :

- Transformer 19 en binaire
- Intervertir 2 par 2 les bits de 1 à 38
- XORer bit par bit avec 581889079277

En effet, on sait que  $y1 = b1 \oplus x2$ . Or avec l'exemple, on connaît  $x2$  et  $y1$  ; en XORant le tout par  $x2$  :  $y1 \oplus x2 = b1 \oplus x2 \oplus x2 = b1 \oplus 0 = b1$

En faisant cela, on retrouvera chaque bit  $b_i$  !

D'où le script Python :

```
def circuitor(n, m):  
    # transformation de l'entrée en une liste de 0 & 1 de longueur 40  
    bd = list(bin(n)[2:].zfill(40))  
  
    # interversion des bits 1 et 2, 3 et 4... (Bloc A)  
    for i in range(1, 39, 2):  
        bd[i], bd[i+1] = bd[i+1], bd[i]  
  
    # on retransforme notre liste en entier  
    res = int(''.join(map(str, bd)), 2)  
  
    # XOR bit par bit avec nos constantes  
    return m ^ res  
  
print(bin(circuitor(19, 581889079277)))
```

On a donc toutes les constantes :

1000011101111011010010101011011111100000

## Trouver le flag

Maintenant que l'on a les constantes, on réutilise la fonction donnée plus haut, mais en utilisant les constantes :

```
b = circuitor(19, 581889079277)
```

```
print("FCSC{\\%d}" % circuitor(1061478808711, b))
```

Et voilà le flag !

Merci à \J et D pour ce challenge !

*Written on May 3, 2020*

Follow us on Twitter to be informed about new posts !

Follow @h25io